
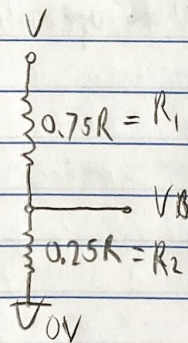
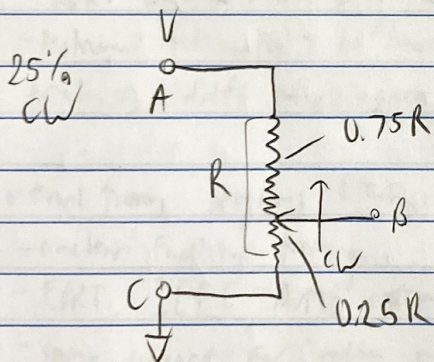


CW sensor

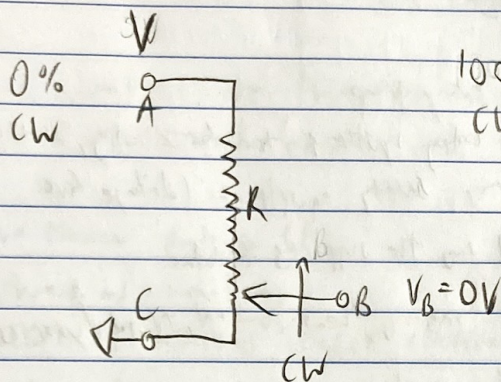

$$0 = \frac{V_B - V}{0.75R} + \frac{V_B - 0}{0.25R}$$


$$\frac{V}{\frac{3}{4}R} = V_B \left( \frac{1}{\frac{3}{4}R} + \frac{1}{\frac{1}{4}R} \right)$$

$$\frac{V}{0.75R} = V_B \left( \frac{1}{0.75R} + \frac{1}{0.25R} \right)$$

$$\frac{4V}{3R} = V_B \left( \frac{4}{3R} + \frac{3 \cdot 4}{3 \cdot R} \right)$$


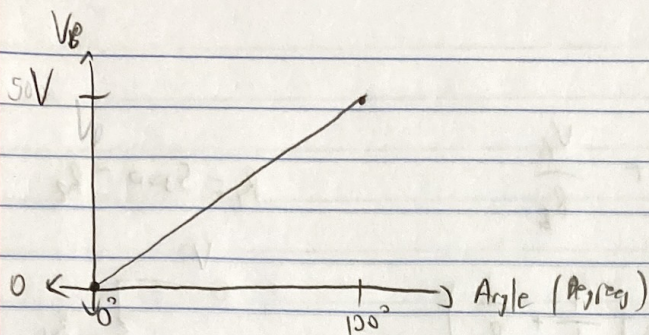
$$\frac{4V}{3R} = V_B \left( \frac{16}{3R} \right) \quad \frac{V}{4} = V_B$$





Assume  $0V \rightarrow V_{th}V$  is over the mechanical rotation

$\theta$  = starting angle

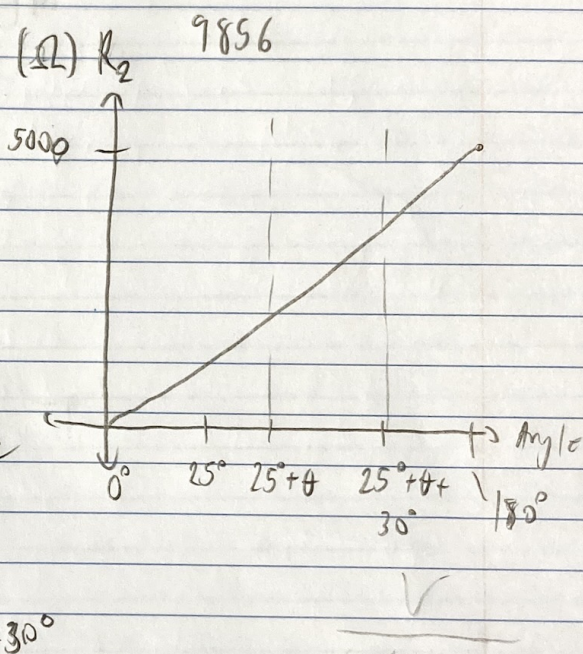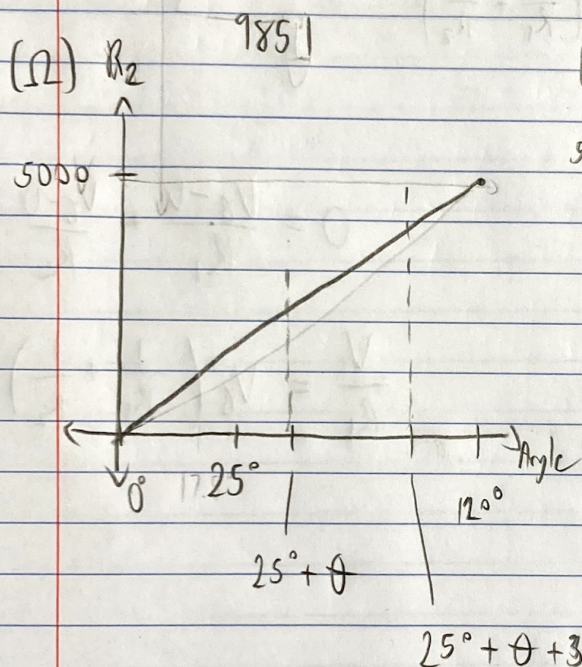

$$\frac{\alpha}{120} (5000)$$

$$25^\circ + \theta + 30^\circ \leq 25^\circ + 85^\circ$$

equations:

9851

9856

$$R_2 = \frac{5000 \Omega}{120} \alpha$$

$$R_2 = \frac{5000 \Omega}{180} \alpha$$

$$25^\circ + \theta \leq \alpha \leq 55^\circ + \theta$$

$$25^\circ + \theta \leq \alpha \leq 55^\circ + \theta$$




$$0 = \frac{V_B - V}{R_1} + \frac{V_B}{R_2}$$

$$R_1 = 5000 - R_2$$

$$\frac{V}{R_1} = V_B \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$
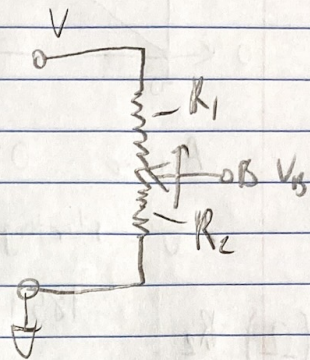
$$V_B = \frac{V}{R_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}$$



$$0 = \frac{V_B - V}{R_1} + \frac{V_B - 0}{R_2}$$

$$\frac{V}{R_1} = V_B \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad \checkmark$$